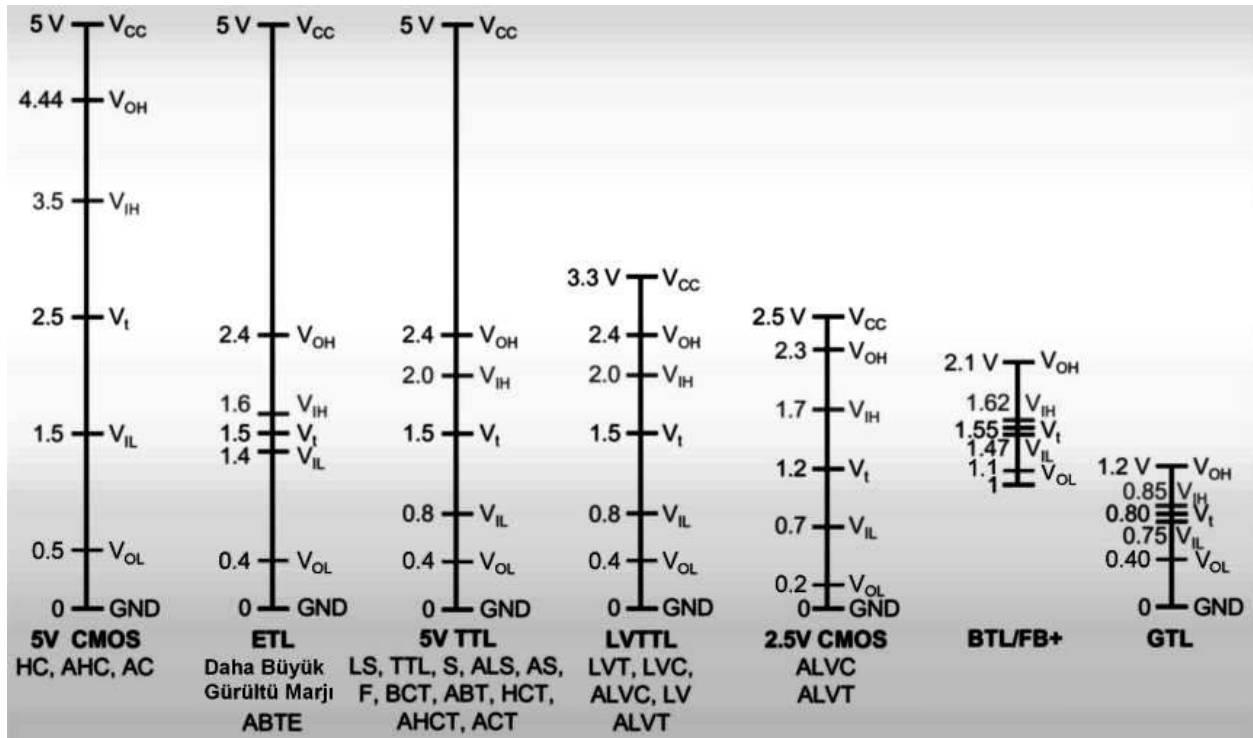


## 3. SAYISAL LOJİK DEVRELER

Tümleştirme Seviyelerine, Üretim teknolojilerine, ... göre gruplara ayrılır.

1. Küçük Çapta Tümleştirme, 12'den az kapı  
(Small-Scale Integration, SSI) Lojik kapılar, FF
2. Orta Çapta Tümleştirme, 12-99 kapı  
(Medium-Scale Integration, MSI) Yazmaçlar, Sayıcılar
3. Büyük Çapta Tümleştirme, 100-9.999 kapı  
(Large-Scale Integration, LSI) Bellekler Aritmetik Lojik İşlem
4. Çok Büyük Çapta Tümleştirme, 10.000-99.999 kapı  
(Very Large-Scale Integration, VLSI) Mikrodenetleyiciler
5. Aşırı Büyük Çapta Tümleştirme, 100.000-999.999 kapı  
(Ultra Large-Scale Integration, ULSI) İşlemciler, Bellekler
6. Milyar ölçeğinde Tümleştirme, 1.000.000'dan çok kapı  
(Giga-Scale Integration, GSI) İşlemciler, Bellekler

### 3.1. Sayısal Lojik Tümleşik Devre Teknolojisi




Şekil 3-1 Sayısal Tümleşik Devrelerin Lojik Gerilim Seviyeleri

Tablo 3-1 Sayısal Tümeleşik Devre Teknolojileri

Lojik Aile	Çıkış Yılı	Teknoloji	Güç Harcaması	Sürme ( $-I_{OH} / I_{OL}$ )	Çalışma Hızı (ns)	Standart Paket Tipleri	$V_{OLP}$ Gürültü
TTL	1968	Bipolar	Yüksek	-15 / 24	18	DIP, SO	< 0.8 V
S	1974	Bipolar	Yüksek	-15 / 64	9	DIP, SO	< 0.8 V
LS	1976	Bipolar	Orta	-15 / 24	18	DIP, SO	< 0.8 V
ALS	1979	Bipolar	Orta	-15 / 24	10	DIP, SO, SSOP	< 0.8 V
HC/HCT	1975	CMOS	-Düşük	-8 / 18	25	DIP, SO	< 1 V
F	1983	Bipolar	+Yüksek	-15 / 64	6.5	DIP, SO, SSOP	< 0.8 V
AS	1982	Bipolar	+Yüksek	-15 / 64	6.2	DIP, SO	< 0.8 V
FCT	1986	CMOS	Düşük	-32 / 64	6.5 / 4.8	DIP, SO	> 2 V
BCT	1987	BICMOS	+Düşük	-15 / 64	5.5	DIP, SO	< 0.8 V
AC/ACT	1985	CMOS	Düşük	-24 / 24	10	DIP, SO	* > 2 V
ABT	1990	BICMOS	Düşük	-32 / 64	4.1	DIP, SO, SSOP, TSSOP	< 0.8 V
FCT - T	1991	CMOS	Düşük	-32 / 64	6.5 / 4.8 / 4.1	DIP, SO, SSOP, QSOP	< 1 V
LVT	1992	BICMOS	-Düşük	-32 / 64	4.2	SO, SSOP, TSSOP	< 0.8 V
LVC / ALVC	1993	CMOS	--Düşük	-24 / 24	7 / 3.6	SO, SSOP, TSSOP	< 0.8 V
ETL/ABTE	1993	BICMOS	Düşük	-60 / 90	4.6	SSOP, TSSOP	< 0.8 V
CBT	1994	BICMOS	Düşük	0	250 ps	SOIC, SSOP, TSSOP	< 0.8 V
AHC/AHCT	1996	CMOS	-Düşük	-8 / 8	8.5	DIP, SOIC, SSOP, TSSOP	< 1 V

### 3.1.1. Sayısal Tümeleşik Devre Üretim Teknolojisi

Tümeleşik devreler, Şekil 3-2'de görülen işlemler yapılarak üretilirler.

 


Şekil 3-2 Yarıiletken Yonga Üretim basamakları



Şekil 3-3 Bazı tümeleşik devrelerin fiziki görünümüleri


### 3.1.2. Kod Çözücü Tümeleşik Devreleri

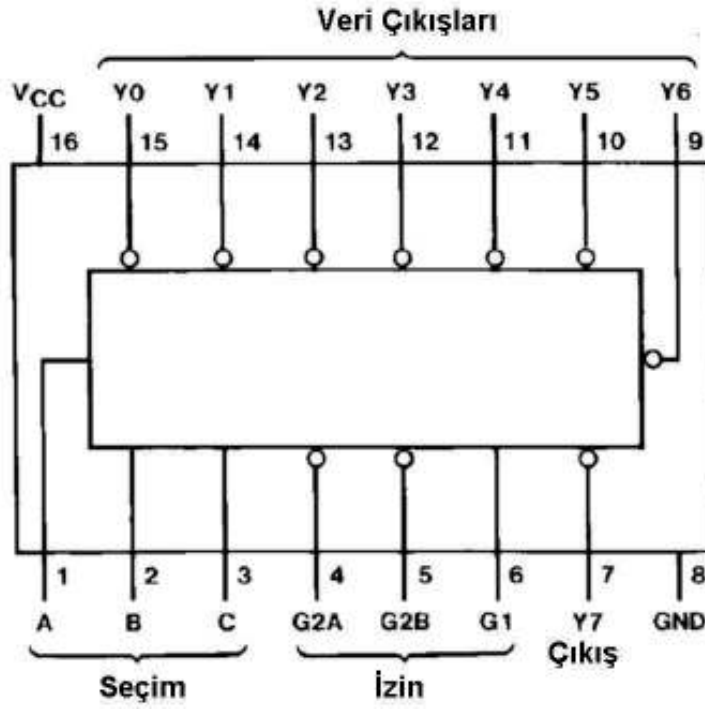

Şekil 3-4 74LS138 3'den 8'e İzin Denetimli Kod Çözücü

Girişler					Çıkışlar							
İzin		Seçim										
G1	G2*	C	B	A	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
X	H	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
L	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
H	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H
H	L	L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H
H	L	L	H	L	H	H	L	H	H	H	H	H
H	L	L	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H
H	L	H	L	L	H	H	H	H	L	H	H	H
H	L	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H
H	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H
H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L

Tablo 3-2 74LS138 3'den 8'e Kod Çözücünün Çalışma Tablosu

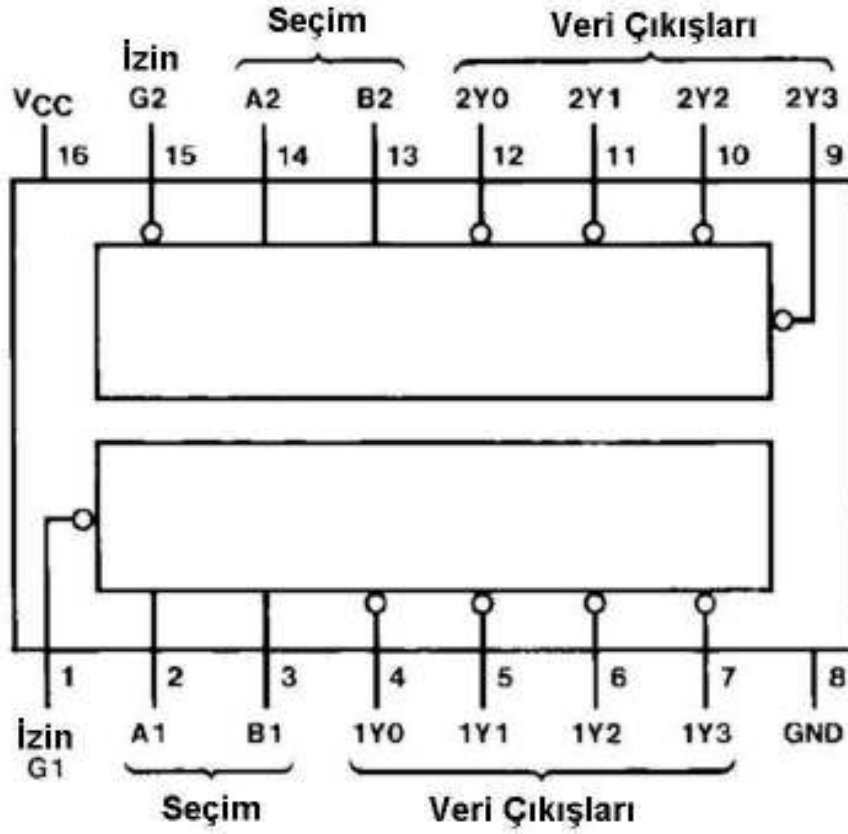


Şekil 3-5 74LS139 Çift 2'den 4'e İzin Denetimli Kod Çözücü

Girişler			Çıkışlar			
İzin	Seçim					
G	B	A	Y0	Y1	Y2	Y3
H	X	X	H	H	H	H
L	L	L	L	H	H	H
L	L	H	H	L	H	H
L	H	L	H	H	L	H
L	H	H	H	H	H	L

Tablo 3-3 74LS139 Çift 2'den 4'e Kod Çözücünün Çalışma Tablosu


## 3.2. Yazmaçlar ve Uygulamaları

### 3.2.1. Paralel Veri Transferi Uygulaması

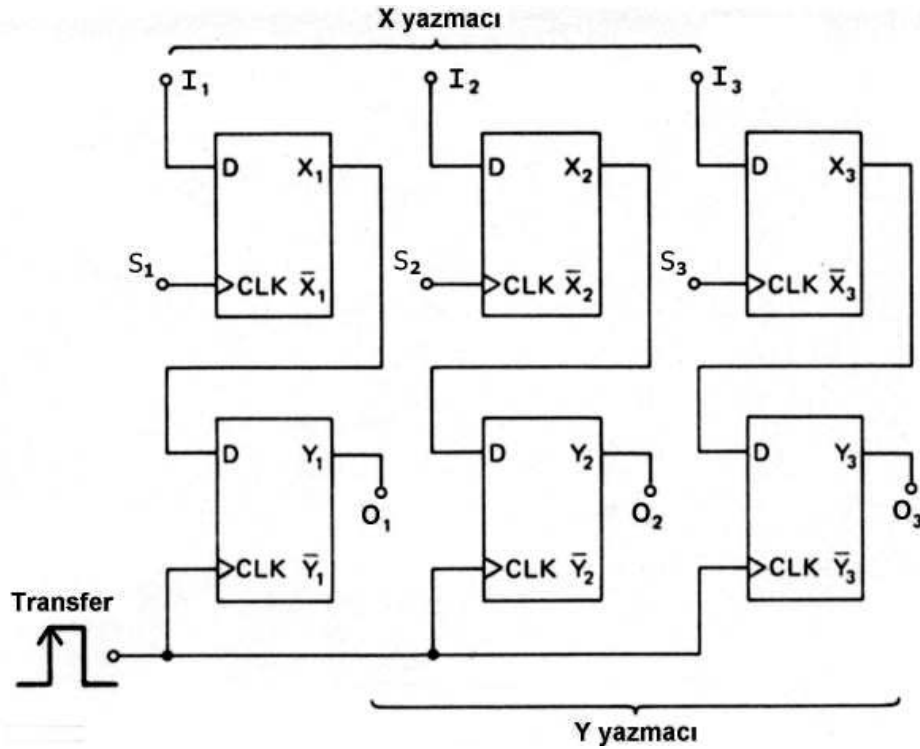

Şekil 3-6 Paralel Veri Transfer

### 3.2.2. Seri Veri Transfer Uygulaması

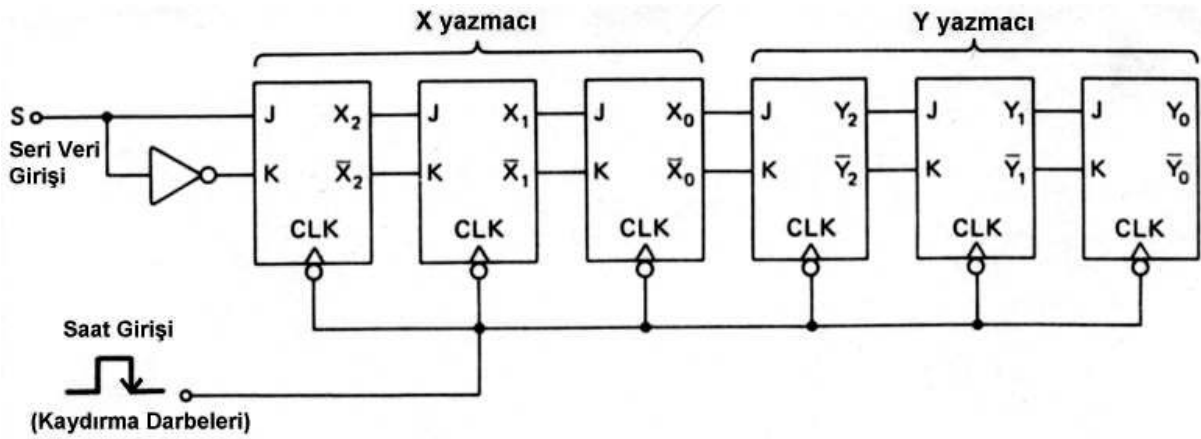


**Kaydırma Zamanlaması**


S	$X_2$	$X_1$	$X_0$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$	
0	1	0	1	0	1	1	(saat darbelerinden önce)
0	0	1	0	1	0	1	(bir saat darbesi sonra)
0	0	0	1	0	1	0	(iki saat darbesi sonra)
0	0	0	0	1	0	1	(üç saat darbesi sonra)

Şekil 3-7 Seri Veri Transferi


### 3.3. Veri Yolu Kavramı

 

Şekil 3-8a 3-durumlu tampon kapısı lojik sembolü

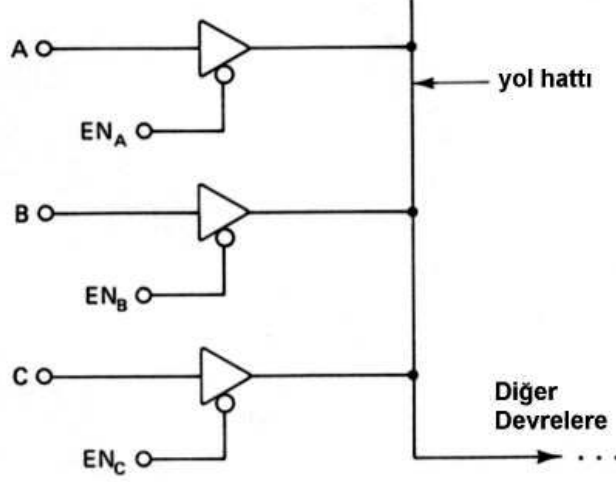


Şekil 3-8b 3-durumlu lojik ile yol oluşturma

 


Şekil 3-9 74LS244 Çift 4'lü 3-durumlu Schmitt tetikleyicili tek yönlü tampon kapısı

Tablo 3-4 Çift 4'lü 3-durumlu tek yönlü tampon kapısının çalışma tablosu


Girişler		Çıkış
$\bar{G}$	A	Y
L	L	L
L	H	H
H	X	Z

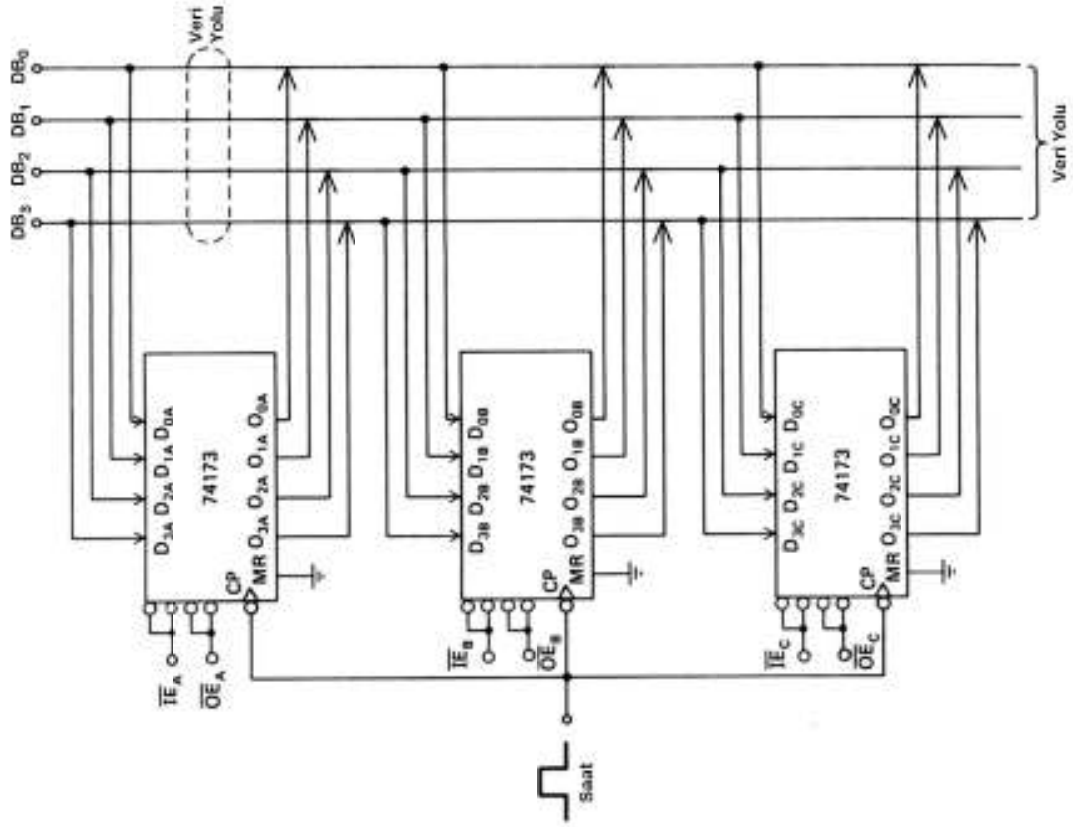


Şekil 3-10 3-durumlu yazmaçların veri yoluna bağlanması

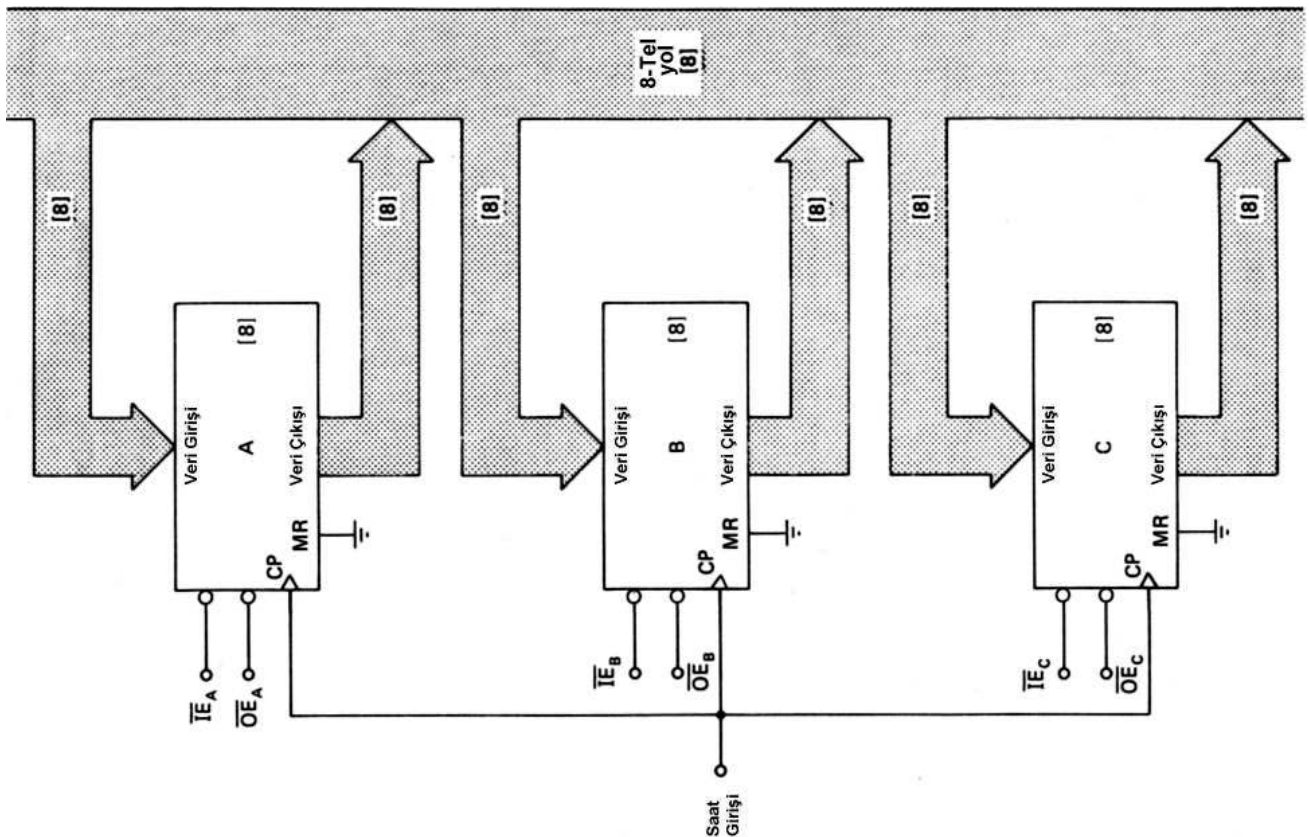

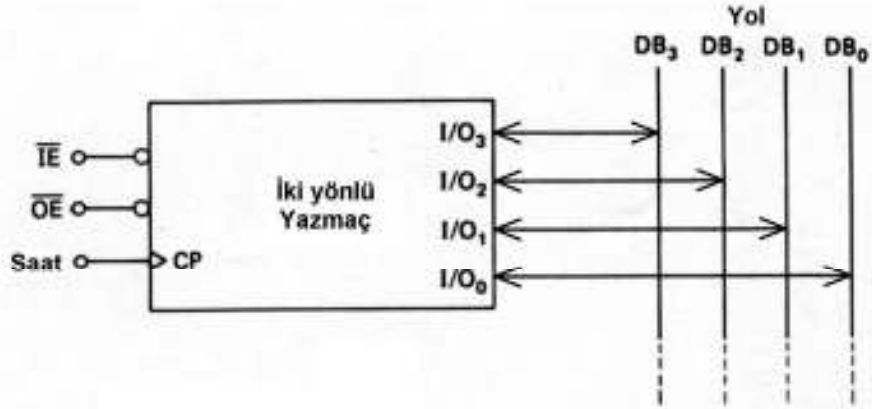Şekil 3-11 Yol bağlantılarının basitleştirilmiş çizimi




(a)

 

(b)

Şekil 3-12 İki yönlü yazmaçlar ve iki yönlü yol kavramı

### 3.3.1. Mikroişlemcili Sistemlerde Kullanılan 3-Durumlu Tümlüşik Devreler

 

Şekil 3-13 74LS245 8'li 3-durumlu Schmitt tetikleyicili iki yönlü tampon kapısı


Tablo 3-5 74LS245 8'li 3-durumlu iki yönlü tampon kapısının çalışma tablosu

İzin $\bar{G}$	Yön Kontrol DIR	Çalışma
L	L	B veriden A yoluna
L	H	A veriden B yoluna
H	X	izolasyon







### 3.4. Programlanabilir Sayısal Lojik Devreler

 

Şekil 3-16 Programlanabilir Lojik Dizi

 

Şekil 3-17 Programlanabilir Dizi Lojik

 

Şekil 3-19 Programlanabilir Lojik Eleman


Tablo 3-8 Programlanabilir lojik devrelerin özellikleri

	VE	VEYA	ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ
PROM	Sabit	Prog.	TS, OC
PLA	Prog.	Prog.	TS, OC, Prog. Lojik seviye
PAL	Prog.	Sabit	TS, Saklayıcı Geribesleme, I/O Prog. Lojik seviye

$$T = /A*/B*CI + /A*B*/CI + A*/B*/CI + A*B*/CI$$

$$CO = A*/B*CI + A*B*CI + A*B*/CI + /A*B*CI$$

$$/CO = /A*/B*CI + /A*B*/CI + A*/B*/CI + /A*/B*/CI$$

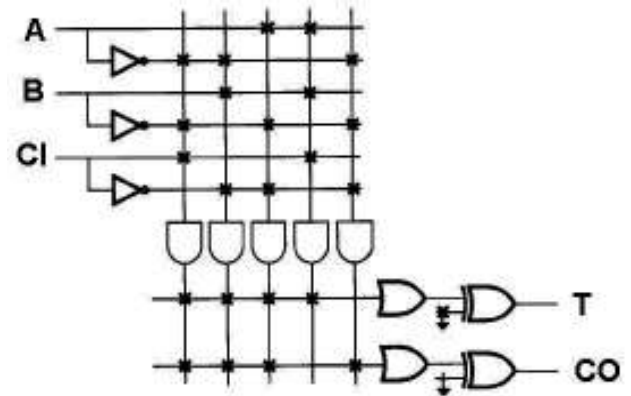

Şekil 3-18 PLA ile tam toplayıcı tasarımı